

Rechnerstrukturen

3. Elementare Bausteine

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Inhalt

- ◆ Latches und Register
- ◆ Decoder
- ◆ Multiplexer
- ◆ Speicher
- ◆ Arithmetische Einheiten
- ◆ Endliche Automaten

3.2

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Elementare Bausteine

- ◆ Häufig verwendete Grundfunktionen
 - Umwandeln (Decoder)
 - Verteilen (Multiplexer) und Zusammenfassen (Demultiplexer)
 - Speicherung
 - Steuerungen (Endliche Automaten, State Machine)
 - Arithmetisch-logische Funktionen
 - Zählen (Zähler, Counter)
 - Addieren, Subtrahieren, ...
 - Vergleichen (Komparator)
 - Shiften, Rotieren
- ◆ Funktionsweise, Realisierungsvarianten, Zeit- und Platzeffizienz
- ◆ Spezifikation
 - Ein- und Ausgänge, Steuerungsanschlüsse
 - Zeitverhalten, elektrische Eigenschaften





© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

  3.3


Decoder

- ◆ Umwandlung
- ◆ Inverse Funktion häufig auch interessant
 - Decoder
 - Encoder
- ◆ Beispiele
 - 7-Segment
 - 1 aus n
 - Priorität
 - Parität
- ◆ Klassische Schaltnetze
 - Minimierung



© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.4

 

Realisierung: 7-Segment-Decoder

- ◆ Zusätzliche Steuereingänge
 - LT = Lamp Test
 - BI = Blank Input
 - RBI = Ripple Blank Input
 - RBO = Ripple Blank Output

74LS47


\LT	\RBI	D	C	B	A	\BI/\RBO	a	b	c	d	e	f	g
H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H
H	X	L	L	L	H	H							
.
H	X	H	H	H	H	H							
X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

 3.6

“1 aus n”-Dekoder


- ◆ Maximal 1 aus n Ausgängen aktiv
 - 1 aus 4
 - 1 aus 8
 - 1 aus 16
- ◆ Kaskadierbarkeit



G1	\G2A	\G2B	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

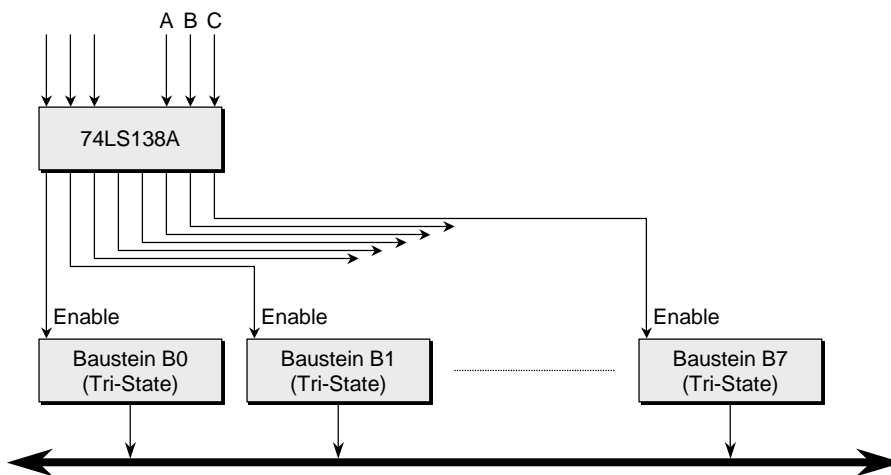3.7

Primäre Anwendung eines “1 aus n”-Decoders



3.8


Realisierung: "1 aus n"-Decoder

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.9

Kaskadierung

A
B
C
D

 

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7


Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

 3.11

"1 aus n"-Encoder (Prioritätsdecoder)

- ◆ Umkehrung des "1 aus n"-Decoders
 - 8 nach 3
 - 16 nach 4




\EI	I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	A2	A1	A0	\GS	\EO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	X	X	L	H	L	L	H	L	H
L	X	X	X	X	L	H	H	H	L	H	L	L	H
L	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	L	H
L	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	L	H
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H

3.14

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Prioritätsdecoder "16 nach 4"?

 


3.15

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Paritätsdecoder

 - ◆ Einfaches Prüfsummenverfahren
 - Gerade Parität: n Bits enthalten gerade Anzahl 1
 - Ungerade Parität: n Bits enthalten ungerade Anzahl 1
- ◆ Wahrheitstabelle etwas umständlich?
- ◆ Baustein einsetzbar
 - Erzeugung des Paritätsbit
 - Überprüfung des Paritätsbit




3.17

Realisierung: Paritätsdecoder

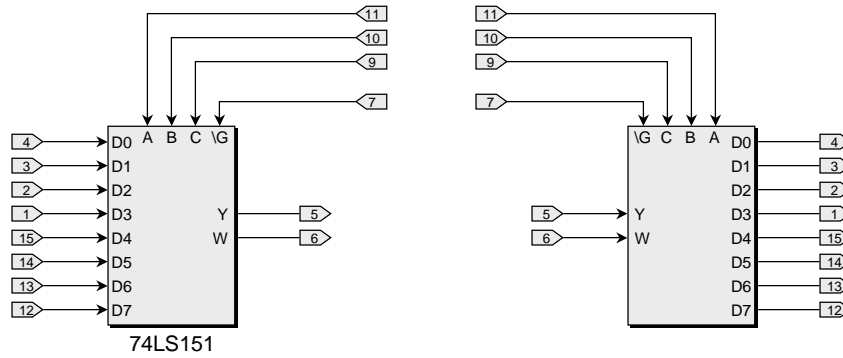3.18

Multiplexer und Demultiplexer


- ◆ Erweiterung des einfachen Wechselschalters auf n Eingänge
- ◆ Demultiplexer: Umkehrung des Multiplexers



3.20

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier



Funktionsweise Multiplexer

 

C	B	A	\G	Y	W
X	X	X	H	L	H
L	L	L	L	D0	\D0
L	L	H	L	D1	\D1
L	H	L	L	D2	\D2
L	H	H	L	D3	\D3
H	L	L	L	D4	\D4
H	L	H	L	D5	\D5
H	H	L	L	D6	\D6
H	H	H	L	D7	\D7

3.21

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

 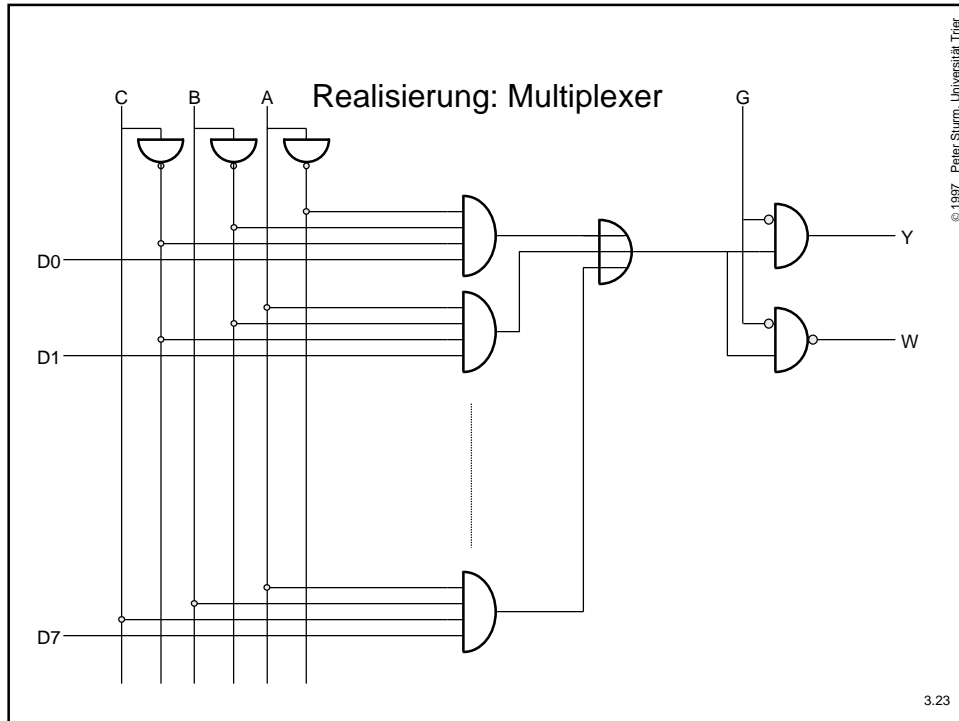


Register

- ◆ Speicherung von Bitvektoren
- ◆ Zusammenfassen mehrerer Flip-Flops
 - Manuell über externe Verdrahtung
 - Spezielle Registerbausteine
- ◆ Breites Spektrum
 - Verschiedene Flip-Flops
 - Preset
 - Clear
 - Tri-State-Ausgänge



3.26

Beispiel: 8 Bit-Register


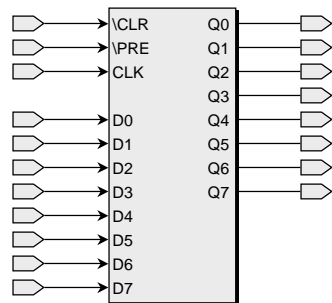


\CLR	\PRE	CLK	Dx	Qx
L	L	X	X	X
L	H	X	X	L
H	L	X	X	H
H	H	↑	L	L
H	H	↑	H	H

  3.27

Realisierung: Mit 74LS47A

- ◆ 74LS47A: 2 D-Flip-Flop
 - Preset
 - Clear
- ◆ Wieviele Chips sind notwendig?
- ◆ Wieviele Ein/Ausgänge?




3.28

Realisierung: 8 Bit-Register?

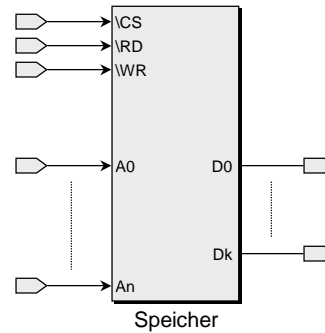3.29

Einfache Speicher

- ◆ Adressierung einzelner Speicherzellen
- ◆ Speicherbaustein
 - Kapazität (Anzahl Zellen, 2^n)
 - Größe des Datenvektors pro Adresse (k Bit)
- ◆ Tri-State-Ausgänge
- ◆ Häufig kombinierte Leitung R/\overline{W}
 - High = Lesen
 - Low = Schreiben
- ◆ Zwei Grundtypen
 - RAM: Lesen und Schreiben
 - ROM: Nur Lesen



© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.31

Realisierung: 16 mal 4 Bit RAM?

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.32

Shiften und Rotieren

- ◆ Shift
 - Bitvektor um k Bit nach links oder rechts schiften
 - k Bit "fallen raus"
 - k Bit kommen hinzu
- ◆ Rotieren
 - Bitvektor um k Bit nach links oder rechts zyklisch schiften
- ◆ Betrachtung von Shift reicht?

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier
3.37

Beispiel: Shift-Register

- ◆ 4 Zustände
 - Wert speichern
 - Wert laden
 - Shift links um 1
 - Shift rechts um 1
- ◆ Tri-State-Ausgang


\CS	\C0	\C1	Dx	Qx	SO	
L	X	X	Ω	Ω	Ω	
H	L	L	X	Qx	X	Hold
H	L	H	Dx	Dx	X	Load
H	H	L	X	Qx+1	Q0	Shift right, Qk=SI
H	H	H	X	Qx-1	Qk	Shift left, Q0=SI

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier
3.38

Realisierung: 2 Bit-Shift-Register?

Barrel-Shifter

 
- ◆ Jede beliebige Shift-Operation eines k Bit-Vektors in einem Schritt
- ◆ Beispiel k=8
- ◆ Realisierung: Multiplexer
 - Für jeden Ausgang: 2^k nach 1



\CS	S0	S1	S2	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
L	L	L	L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
L	L	L	H	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D7
L	L	H	L	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D7	D6
L	L	H	H	D4	D3	D2	D1	D0	D7	D6	D5
L	H	L	L	D3	D2	D1	D0	D7	D6	D5	D4
L	H	L	H	D2	D1	D0	D7	D6	D5	D4	D3
L	H	H	L	D1	D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2
L	H	H	H	D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1

Serielle/Parallele Shift-Register

 - ◆ Bisher Parallel/Parallel
 - Eingabe: Bitvektor
 - Ausgabe: Bitvektor
- ◆ Umwandlung Seriell-Parallel
- ◆ Seriell nach Parallel
 - Eingabe: 1 Bit
 - Ausgabe: Bitvektor
- ◆ Parallel nach Seriell
 - Eingabe: Bitvektor
 - Ausgabe: 1 Bit



3.42

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

8 Bit-Seriell In/Parallel Out-Shift-Register?

- ◆ Welche Ein- und Ausgänge sind notwendig?
- ◆ Realisierung?

3.43

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Logische und arithmetische Operationen

- ◆ Bitvektor
 - Logische Operationen bitweise
 - Gleichheit
- ◆ Bitvektor wird als Dualzahl aufgefaßt
 - Ganze Zahl ohne Nachkomma, Festkommazahl
 - Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
 - Gleichheit
 - Größer, Kleiner
- ◆ Bitvektor ist BCD-kodierte Dezimalzahl
 - Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
 - Gleichheit
 - Größer, Kleiner
- ◆ Bitvektor ist IEEE 754-kodierte Gleitkommazahl

3.47

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Exkurs: Binäre Zahlensysteme

- ◆ Hier nur ganze Zahlen oder Festkommazahlen
- ◆ Zahlen zur Basis 2
$$01101.111_2$$
$$= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3}$$
$$= 8 + 4 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 = 13.875_{10}$$
- ◆ Feste Anzahl Stellen
 - 8, 16, 32, 64 Bit gängig
 - Führende Nullen
- ◆ Darstellung negativer Zahlen?

3.48

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

2er-Komplement

- ◆ Zahl negativ \Leftrightarrow MSB = 1
- $-N = 2^n - N$
- ◆ Einfache Umwandlung
 - 1) 1er-Komplement
 - 0 \rightarrow 1
 - 1 \rightarrow 0
 - 2) 1 addieren

-00110101 (-53)

```

11001010
+00000001
-----
11001011
    
```

-1	1111	0000	+0
-2	1110	0001	+1
-3	1101	0010	+2
-4	1100	0011	+3
-5	1011	0100	+4
-6	1010	0101	+5
-7	1001	0110	+6
-8	1000	0111	+7

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.49


Addition

```

00101111
+01111101
-----
10101100
    
```

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.50

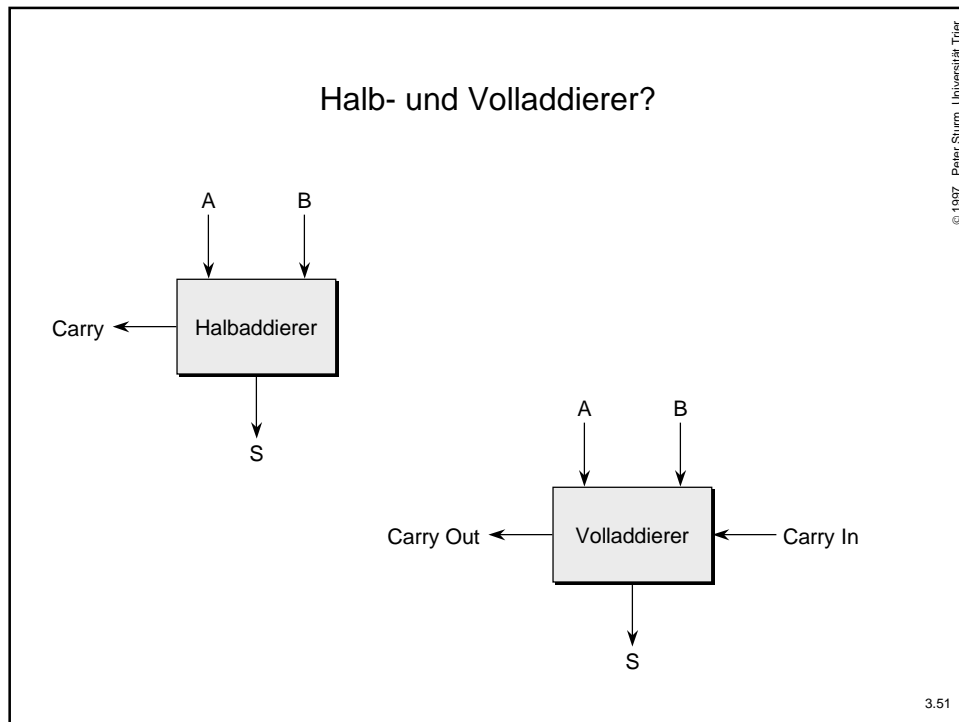

Halb- und Volladdierer

◆ Wahrheitstabelle: Halbaddierer

A	B	S	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

◆ Lösung

$$S = A \oplus B$$

$$CO = A \cdot B$$

◆ Wahrheitstabelle: Volladdierer

A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

◆ Lösung

$$S = A \oplus B \oplus CI$$

$$CO = A \cdot B + A \cdot CI + B \cdot CI$$


© 1997 Peter Sturm, Universität Trier
3.52

8 Bit-Ripple-Addierer

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.53

Carry-Select-Addierer


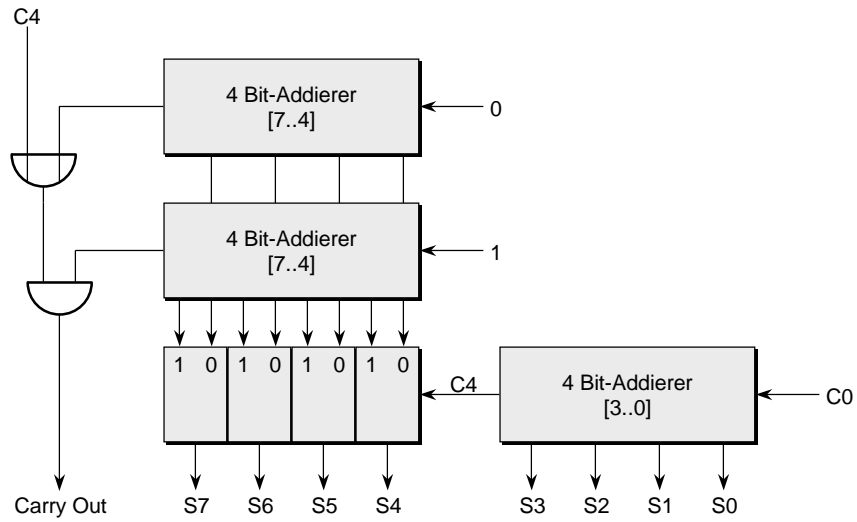


© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

  3.55

Tabellenbasierter Addierer

- ◆ Vorberechnete Summen in Nurlesespeicher
- ◆ Carry In, Carry Out?
- ◆ Zugegeben, für Addition vielleicht etwas übertrieben, aber ...



3.56

© 1997, Peter Sturm, Universität Trier

Carry-Lookahead-Addierer

- ◆ Ripple-Addierer
 - $C_{i+1} = A_i B_i + C_i A_i + C_i B_i$
 - $C_0 = 0$
 - Laufzeit $O(n)$
- ◆ Carry-Lookahead
 - Direkte Berechnung eines Carry-Bits
 - $C_{i+1} = f(A_0, \dots, A_i, B_0, \dots, B_i)$
 - Zweistufiges Schaltnetz
 - Laufzeit $O(1)$



3.57

© 1997, Peter Sturm, Universität Trier

Carry-Generate und Carry-Propagate

- ◆ Wann entsteht ein Carry?

$$G_i = A_i \cdot B_i$$

- ◆ Wann wird ein Carry weitergegeben?

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

- ◆ Addition durch G und P beschreiben

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = P_i \oplus C_i$$

$$\begin{aligned} C_{i+1} &= A_i B_i + A_i C_i + B_i C_i \\ &= A_i B_i + C_i (A_i + B_i) \\ &= A_i B_i + C_i (A_i \oplus B_i) \\ &= G_i + C_i P_i \end{aligned}$$

3.58

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

4 Bit Carry-Lookahead-Addierer

3.59

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Subtraktion

- ◆ 2er-Komplement addieren
- ◆ Erweiterung n Bit-Addierer zu n Bit-Addierer/Subtrahierer?

3.61

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

N Bit-Addierer/Subtrahierer

3.62

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Multiplikation

- ◆ Vorzeichenlos
- ◆ Einfach erweiterbar auf vorzeichenbehaftete Multiplikation?
- ◆ Maximale Größe des Resultats?
 - n Bit Multiplikant
 - n Bit Multiplikator
- ◆ Schaltnetz
- ◆ Akkumulation der partiellen Produkte

$$\begin{array}{r}
 1001 \ (9) \\
 * 1011 \ (11) \\
 \hline
 1001 \\
 1001 \\
 0000 \\
 1001 \\
 \hline
 1100011
 \end{array}$$

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier
 3.63

Akkumulation der partiellen Produkte?

	A_3	A_2	A_1	A_0		
	B_3	B_2	B_1	B_0		
S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier
 3.64

Akkumulation der partiellen Produkte

	A_3	A_2	A_1	A_0					
	B_3	B_2	B_1	B_0					
	$A_3 \cdot B_0$	$A_2 \cdot B_0$	$A_1 \cdot B_0$	$A_0 \cdot B_0$					
	$A_3 \cdot B_1$	$A_2 \cdot B_1$	$A_1 \cdot B_1$	$A_0 \cdot B_1$					
	$A_3 \cdot B_2$	$A_2 \cdot B_2$	$A_1 \cdot B_2$	$A_0 \cdot B_2$					
	$A_3 \cdot B_3$	$A_2 \cdot B_3$	$A_1 \cdot B_3$	$A_0 \cdot B_3$					
S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0			

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.65


Realisierung mit Halb- und Volladdierern?

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

 3.66

Komparatoren

- ◆ Test auf
 - Gleichheit
 - Kleiner
 - Größer
- ◆ Realisierung 4 Bit-Komparator?




3.68

Realisierung 4 Bit-Komparator

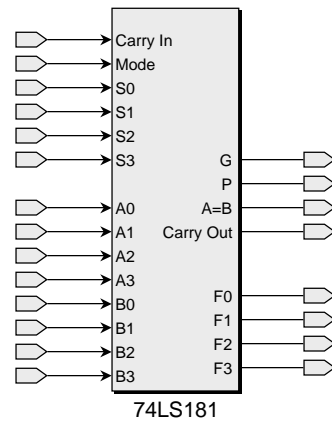3.69

Arithmetische-logische Einheit (ALU)

- ◆ Zusammenfassung vieler arithmetischer und logischer Operation
- ◆ Beispiel 74LS181
 - Mode = 1: Logik
 - 16 Funktionen
 - Mode = 0: Arithmetik
 - 32 Funktionen
 - z.T. außergewöhnlich
 - $F = AB \text{ plus } (A + \text{not } B) \text{ plus } 1$
 - G, P?
 - Auch als Komparator einsetzbar



3.70

2 Bit-ALU

3.71

BCD-Arithmetik

- ◆ BCD = Binary Coded Decimal

0000 0
 0001 1
 ...
 1001 9

- ◆ Beispiel Addition
 - Realisierungsvarianten?
 - Explizite Modellierung
 - Binäre Addition und Korrektur?

$$\begin{array}{r}
 0111 \ (7) \\
 + 0110 \ (6) \\
 \hline
 1101_2 \ (13)
 \end{array}$$

- ◆ Umwandlung Binär \leftrightarrow BCD

$$\begin{array}{r}
 0111 \ (7) \\
 + 0110 \ (6) \\
 \hline
 1\ 0011_{\text{BCD}} \ (1,3)
 \end{array}$$

3.73

Gleitkomma-Arithmetik

- ◆ Getrennte Behandlung von Mantisse und Exponent
- ◆ Mantisse normalisieren
 - Welche Operation wird hier eingesetzt?



3.74


Projekt TVMUL: Iterative 8-Bit Multiplikation

- ◆ Sequentielle Berechnung der partiellen Summen
- ◆ Steuerung der Abläufe
 - Steuerwerk
- ◆ Geringer Hardwareaufwand
- ◆ Höherer Zeitbedarf
- ◆ Bausteininventar:
 - 1 8-Bit Register
 - 1 8-Bit Schieberegister (parallel Ein- und Ausgabe)
 - 1 16-Bit Schieberegister (parallel Ein- und Ausgabe)
 - 1 8-Bit Addierer
 - 1 Flip-Flop
 - 1 1-Bit Halbaddierer





3.75

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

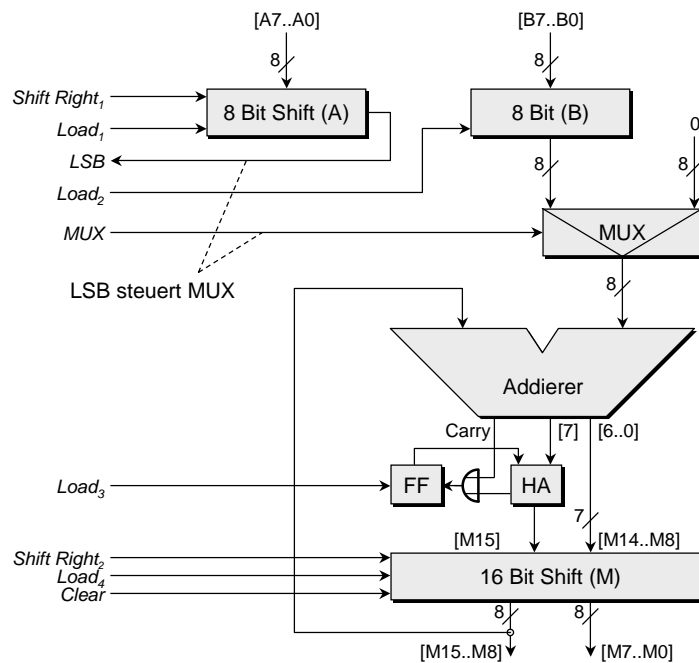


3.76

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

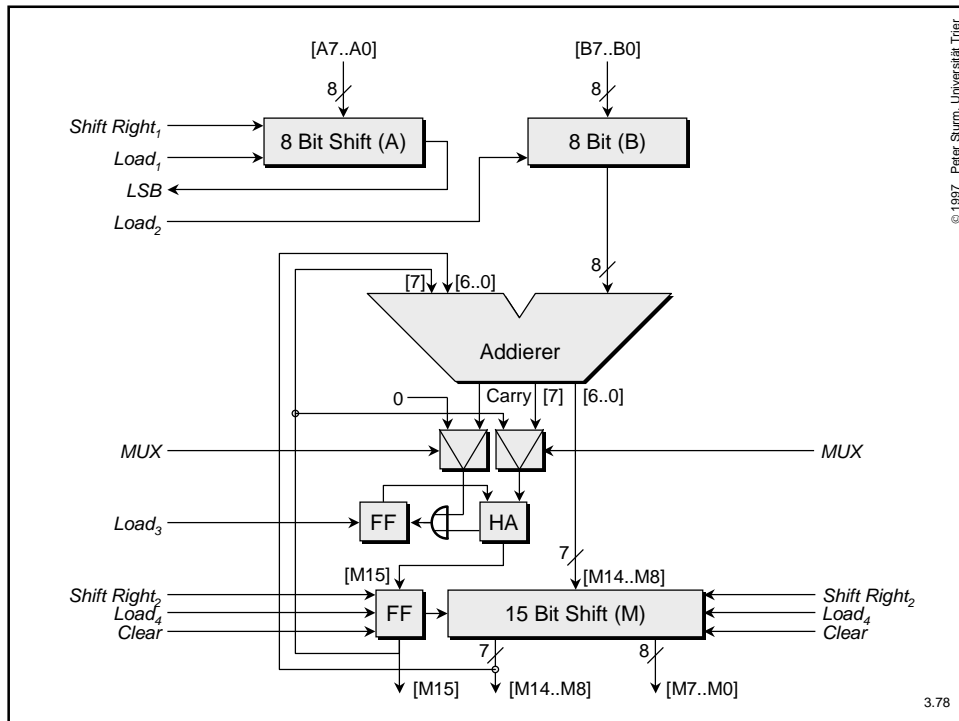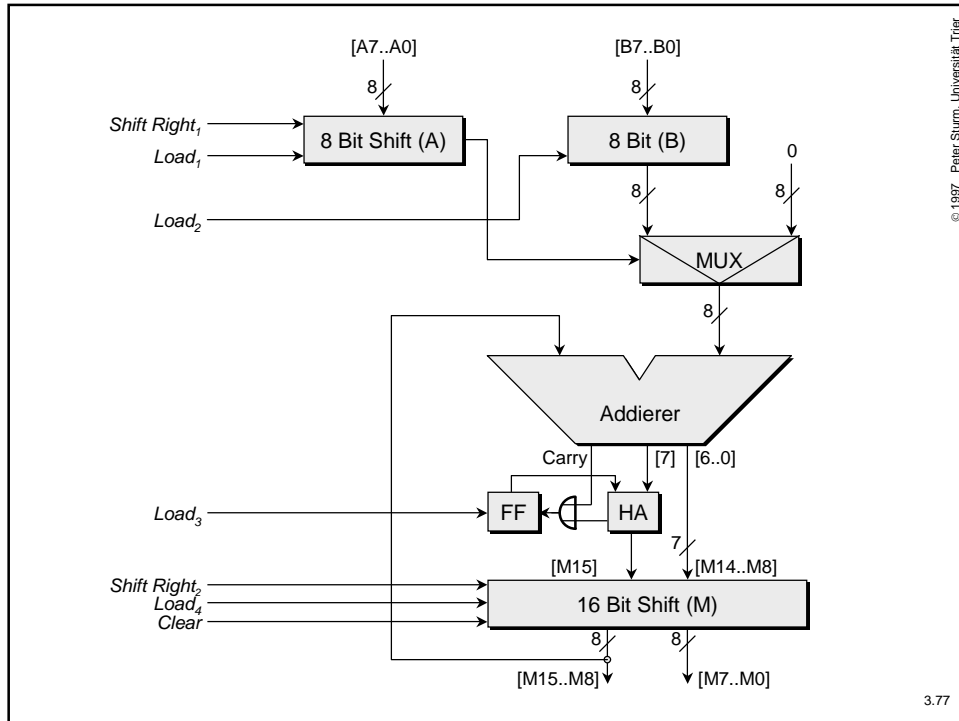

TVMUL: Steuerwerk

- ◆ Übergeordnete Steuerung
 - Start (Eingang)
 - Argumente A und B liegen an
 - Multiplikation beginnen
 - Ready (Ausgang)
 - Resultat M verfügbar
 - CLK (Eingang)
 - Grundtakt
- ◆ Taktversorgung
 - Eigener Takt (intern)
 - Ein Grundtakt
 - Kleinsten betrachteter Schritt
 - Kürzere Schritte nicht nutzbar
 - Mehrere Grundtakte
 - Komplizierte Versorgung
- ◆ Beschreibungs- und Realisierungstechniken?

 

3.79

Zustandsautomaten

- ◆ Endliche Automaten

$$FSM = (\Theta, \sigma_0, f, E, A)$$

$$f: \Theta \times E \rightarrow \Theta \times A$$

$$(\sigma', a) = f(\sigma, e)$$

- Endliche Zustandsmenge Θ
- Ausgezeichneter Anfangszustand σ_0
- Übergangsfunktion f
- Eingabealphabet E
- Ausgabealphabet A
- ◆ Zwei Varianten
 - Moore-Automaten
 - Mealy-Automaten



3.80

Zustandsdiagramme

- ◆ Graph
 - Knoten: Zustände
 - Kanten: Eingaben und Zustandsübergänge
- ◆ Ausgaben?
- ◆ Beispiel: Aufzugsteuerung
 - Eingaben
 - Ausgaben
 - Zustände
- ◆ Ziel: Komfortsteuerung?




3.81

Aufzugsteuerung

3.82

Moore- und Mealy-Automaten

 


◆ Moore

$$FSM = (\Theta, \sigma_0, f, g, E, A)$$

$$f: \Theta \times E \rightarrow \Theta, \quad \sigma' = f(\sigma, e)$$
 
$$g: \Theta \rightarrow A, \quad a = g(\sigma)$$



◆ Mealy

$$FSM = (\Theta, \sigma_0, f, E, A)$$

$$f: \Theta \times E \rightarrow \Theta \times A$$



$$(\sigma', a) = f(\sigma, e)$$

3.83

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Moore-Automaten

  - ◆ Synchrone Ausgabe
- ◆ Ausgaben werden nur durch den Zustand bestimmt
 - Ausgaben im Zustandsdiagramm neben den Zuständen





3.84

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

TVMUL: Moore-Zustandsdiagramm?

Mealy-Automaten

  
- ◆ Asynchrone Ausgabe
- ◆ Ausgaben werden durch Zustand und Eingaben bestimmt
 - Ausgaben im Zustandsdiagramm neben den Zustandsübergängen
- ◆ Benötigt häufig weniger Zustände als Moore-Automat
 - Warum?



TVMUL: Mealy-Zustandsdiagramm?

Synchrone Mealy-Automaten

 - ◆ Vorteil
 - Weniger Zustände im Vergleich zu Moore-Automaten
- ◆ Nachteil
 - Asynchrone Ausgaben
- ◆ Lösung
 - Taktung der Ausgabe



Übergangsfunktion

- ◆ Beschreibung durch Wahrheitstabelle

- Mealy

$$(a, \sigma') = f(e, \sigma)$$

- Moore

$$\sigma' = f(e, \sigma)$$

$$a = g(\sigma)$$

- ◆ Zustände minimieren

- Hilfsautomaten
 - Systematisch

- ◆ Flip-Flop-Typ wählen

- ◆ Ansteuerungsfunktionen bestimmen und minimieren

3.91

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

Minimierung der Zustandsanzahl

3.92

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

TVMUL: Minimierung der WAIT-Zustände?

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.93

TVMUL: Zusammenfassung der Iterationszustände?

© 1997 Peter Sturm, Universität Trier

3.95

Zähler

FIFO-Speicher

- ◆ First-In First-Out
 - Nicht jede Speicherzelle direkt adressierbar
 - Kapazität = Tiefe
- ◆ Synchroner und asynchroner Variante
- ◆ Puffer zwischen unterschiedlich schnellen Komponenten
 - Sender kann schreiben, wenn Puffer nicht voll
 - Empfänger kann lesen, wenn Puffer nicht leer

